

Numărător

Identificați secvența corectă de numărare pe baza diagramei de timp:


Name	Value
d_out[3:0]	1001
clk	1
rst	1

Select one:

- ☒ a. 1-3-5-7-9-11-13-15
- ☐ b. 0-1-3-5-7-9-11-13-15-1-3-0-1
- ☐ c. 0-1-3-5-7-9-11-13-15
- ☐ d. 0-1-3-5-7-9-11-13-15-1-3-

→ 1 - - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15

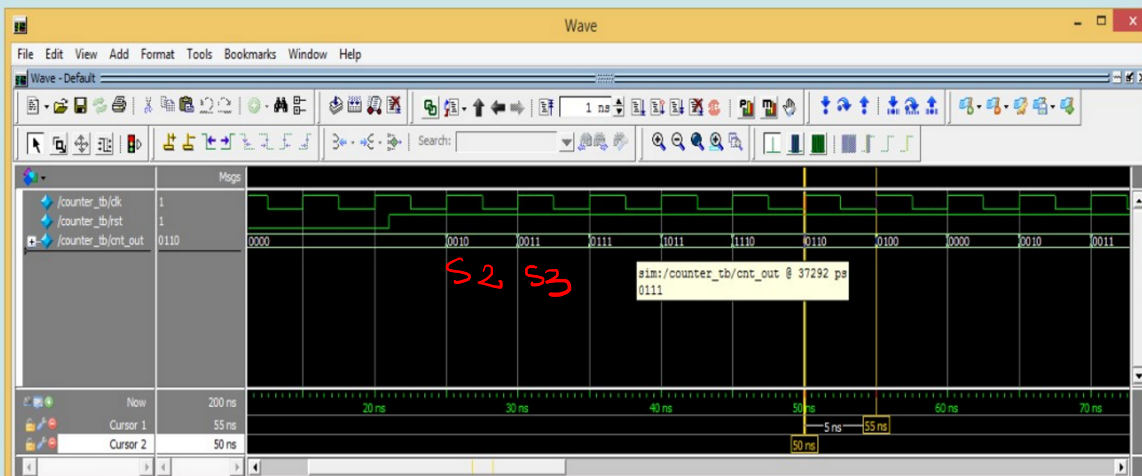Pentru numărătorul cu diagrama de timp din figura, starea următoare stării 2 este?




Selectați răspunsul corect:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 6
- ☐ c. 11
- ☐ d. 5

☒ e. 3

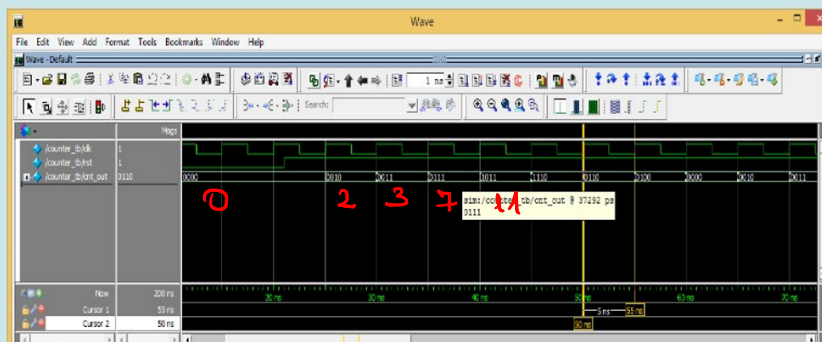Pentru numărătorul cu diagrama de timp din figura, starea anterioară stării 11 este?



Selectați răspunsul corect:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 0
- ☐ c. 5
- ☐ d. 3
- ☒ e. 7