 


Outline

- definiție FSM
 - Moore
 - Mealy
- Sinteza circuitelor secventiale
 - Codificarea stărilor
 - Număr minim de tranziții
 - Adiacență pe bază de priorități
 - One hot
- Exemple

Automate cu stări finite



□ Cvadruplul $\langle S, I, O, f, h \rangle$

- S – mulțimea stărilor
- I – mulțimea intrărilor
- O – mulțimea ieșirilor
- f- funcțiile pt.starea urm.; h – funcțiile pt. ieșire

$$S = Q_1 \times Q_2 \times \dots \times Q_m,$$

$$I = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k,$$

$$O = Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_n,$$

$$f : S \times I \rightarrow S$$

$$h : S \times I \rightarrow O \text{ (Mealy-type)}$$


$$S \rightarrow O \text{ (Moore-type)}$$

□ Circuitele secvențiale:


- **MEALY** sunt caracterizate prin faptul că starea următoare și **ieșirea** la un moment dat depind de starea prezentă și de intrarea prezentă;
- **MOORE** sunt caracterizate prin faptul că **ieșirea** depinde **numai** de starea circuitului. Starea următoare depinde de intrarea prezentă;

- Modelele matematice ale circuitelor secvențiale se numesc în teoria comutațiilor **automate finite**.

Implementare FSM Moore

 

Implementare FSM Mealy

 

Etape de sinteză circuit secvențial

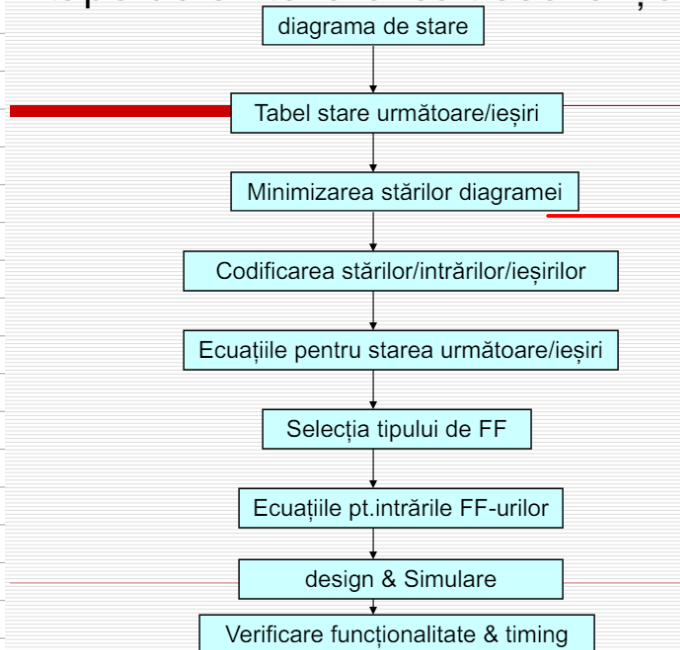


diagrama completă nu prezintă nr. minim de stări

- Minimizarea stărilor își propune reducerea acestora → utilizarea unui număr mai mic de FF-uri
- Se bazează pe conceptul de comportament echivalent; două stări ale unui FSM au comportament echivalent dacă:
 - Au aceeași secvență de valori de ieșire pentru aceeași secvență de vectori de intrare
- două stări s_j și s_k sunt evident echivalente ($s_j \equiv s_k$) dacă și numai dacă:
 - (1) au comportament echivalent: $h(s_j, i) = h(s_k, i)$
 - (2) au aceleași stări următoare pt. toate secvențele de intrare $f(s_j, i) = f(s_k, i)$
- două stări s_j și s_k sunt echivalente ($s_j \equiv s_k$) dacă și numai dacă:
 - (1) au comportament echivalent: $h(s_j, i) = h(s_k, i)$
 - (2) au stări următoare diferite dar acestea sunt echivalente
- două automate A1 și A2 sunt echivalente dacă pentru fiecare stare s_j din A2 există o stare echivalentă s_k în A1 și invers pentru fiecare stare s_j din A1 există o stare echivalentă s_k în A2
- Echivalența stărilor unui automat complet definit împarte mulțimea stărilor acestuia în clase de echivalență disjuncte.
- Relația de echivalență a stărilor automatului complet definit are **proprietatea de tranzitivitate**: dacă și atunci.

Codificarea stărilor

ENCODING NUMBER	s_0	s_1	s_2	s_3
1	00	01	10	11
2	00	01	11	10
3	00	10	01	11
4	00	10	11	01
5	00	11	01	10
6	00	11	10	01
7	01	00	10	11
8	01	00	11	10
9	01	10	00	11
10	01	10	11	00
11	01	11	00	10
12	01	11	10	00
13	10	00	01	11
14	10	00	11	01
15	10	01	00	11
16	10	01	11	00
17	10	11	00	01
18	10	11	01	00
19	11	00	01	10
20	11	00	10	01
21	11	01	00	10
22	11	01	10	00
23	11	10	00	01
24	11	10	01	00

- Costul/întârzierea unei implementări FSM depind de codificarea stărilor;
- 4! Posibilități de codificare pentru 4 stări.
- 3 euristici:


- Număr minim de tranziții
- Adiacență pe bază de priorități
- one-hot

- Număr minim de tranziții (minimum bit change):


- Stările sunt astfel codificate încât să fie minimizeze tranzițiile biților registrului de stare;
- Fiecărui arc i se alocă un cost egal cu numărul de biți ai registrului de stare care diferă la tranziția dintre stări;
- Se minimizează suma costurilor la parcurgerea grafului

- Adiacență pe bază de priorități
- one-hot

Număr minim de tranziții

 

Straightforward encoding

 

Minimum-bit-change encoding

- **Număr minim de tranziții**
- **Adiacență pe bază de priorități (Prioritized adjacency strategy):**
 - **Codificări adiacente pentru stările:**
 - destinație comună
 - Sursă comună
 - Ieșire comună
 - **Next state va apărea în căsuțe adiacente în K-map;**

one-hot

- Stare initiala care este necesara la reset (ex. 000, sau 111);
- Minimizați numărul de biti ai variabilei de stare care comuta;
- Maximizați grupurile de stări care generează tranziții către stări din cadrul grupului;
- Nu va limitați la ordinea crescătoare!
- Impartiti stările in asa fel incat sa corespunda la modificari ale unor grupuri de semnale de intrare!
- Adaugați biti suplimentari la reprez. stării ...


one-hot

- Fiecărei stări i se alocă un bit din registrul de stare → registrul de stare are atâția biți câte stări sunt în diagramă
- Nu se pretează pentru diagrame cu multe stări;
- La un moment dat un singur bit (cel corespunzător stării este pe 1)


Design-ul FSM-urilor folosind diagrame de stare

- Se pretează pentru FSM-uri de dimensiune mica, respectiv medie;
- Constructiv:
 - Un tabel de stări este o lista exhaustiva de stări urmatoare corespunzatoare unei combinatii: (stare curenta, intrare);
 - O diagrama de stare contine un set de arce etichetate cu conditia aferenta tranziției către stările urmatoare.

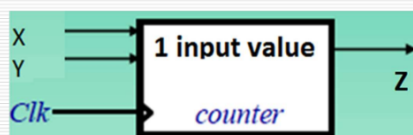- Realizați design-ul pentru un automat cu stări cu 2 intrări: X și Y și o ieșire Z. Ieșirea este 1 dacă numărul de valori de intrare 1 pentru X și Y de la reset este multiplu de 4, și 0 în caz contrar.



 Chiar dacă sunt mai multe intrări, numai o singură expresie corespunzătoare tranziției este marcată pe arc!



- ❑ Nu trebuie retinuta secventa de valori de la intrare!
- ❑ deoarece iesirea indica numarul de valori de intrare egale cu 1, modulo 4, 4 stari sunt suficiente ($S_0 \div S_3$).
- ❑ Pasul 1: Realizarea tabelului starilor si iesirilor

Semnificatie	S	XY				Z
		00	01	10	11	
Got 0 "1" (mod 4)	S0	S0	S1	S1	S2	1
Got 1 "1" (mod 4)	S1					0
Got 2 "1" (mod 4)	S2					0
Got 3 "1" (mod 4)	S3					0

Numărător valori de intrare egale cu 1

- ❑ Codificarea starilor: Karnaugh order map (00, 01, 11, 10) deoarece in principiu ar trebui sa insemne complexitate mai mica pentru logica de intrare si simplifica transcrierea informatiei in vederea minimizarii.

Codificare Q1Q0	S	XY				Z
		00	01	11	10	
0 0	S0	S0	S1	S2	S1	1
0 1	S1	S1	S2	S3	S2	0
1 1	S2	S2	S3	S0	S3	0
1 0	S3	S3	S0	S1	S0	0

Inlocuirea simbolurilor starilor cu codificarea aferenta

d1 Q1Q0 \ XY	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	0

Codificare Q1Q0	S	XY				Z
		00	01	11	10	
0 0	S0	00	01	11	01	1
0 1	S1	01	11	10	11	0
1 1	S2	11	10	00	10	0
1 0	S3	10	00	01	00	0

Q1(next)Q0(next) sau d1, d0

d0 Q1Q0 \ XY	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	1
10	1	0	0	0
11	0	0	1	0

$$D_1 = Q_1 \cdot \bar{X} \cdot \bar{Y} + Q_0 \cdot \bar{X} \cdot Y + \bar{Q}_1 \cdot X \cdot Y + Q_0 \cdot X \cdot \bar{Y}$$

$$= Q_0 (\bar{X} \cdot Y + X \cdot \bar{Y}) + Q_1 \cdot \bar{X} \cdot Y + \bar{Q}_1 \cdot X \cdot Y$$




$$= Q_0 \cdot (X \oplus Y) + Q_1 \cdot \bar{X} \cdot Y + \bar{Q}_1 \cdot X \cdot Y$$

$$\Rightarrow D_0 = Q_0 \cdot \bar{X} \cdot \bar{Y} + \bar{Q}_1 \cdot \bar{X} \cdot Y + \bar{Q}_0 \cdot X \cdot Y + \bar{Q}_1 \cdot X \cdot \bar{Y}$$

$$= \bar{Q}_1 (X \oplus Y) + Q_0 \cdot \bar{X} \cdot \bar{Y} + \bar{Q}_0 \cdot X \cdot Y$$

Ex.: semnalizare Ford Thunderbird 1965

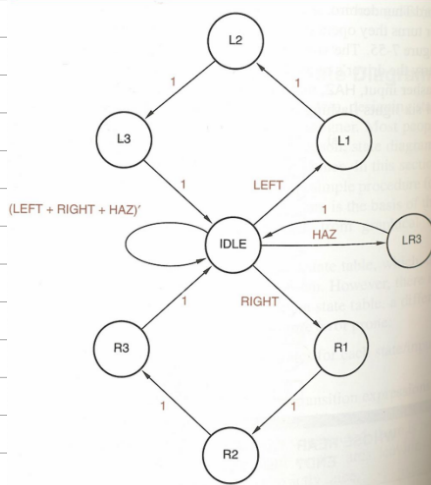  - Realizati diagrama de stare pentru sistemul de semnalizare a unei masini Ford.



Output Table						
State	LC	LB	LA	RA	RB	RC
IDLE	0	0	0	0	0	0
L1	0	0	1	0	0	0
L2	0	1	1	0	0	0
L3	1	1	1	0	0	0
R1	0	0	0	1	0	0
R2	0	0	0	1	1	0
R3	0	0	0	1	1	1
LR3	1	1	1	1	1	1

$$LA = L1 + L2 + L3 + LR3$$

$$LB = L2 + L3 + LR3$$


$$LC = L3 + LR3$$

$$RA = R1 + R2 + R3 + LR3$$

$$RB = R2 + R3 + LR3$$

$$RC = R3 + LR3$$

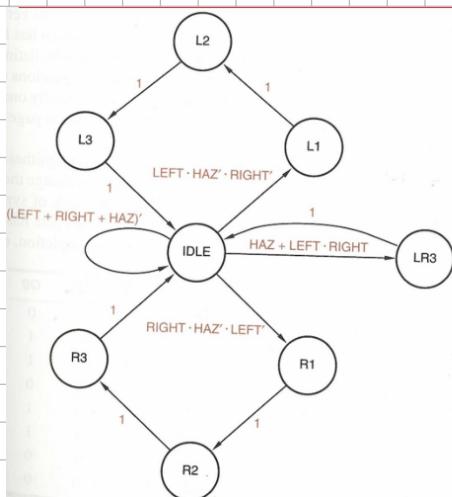
Ce se intampla daca LEFT SI HAZ sunt asertuite simultan? ---- ambiguitate




- Solutie: Ii dam la intrarea HAZ prioritate, iar cazul LEFT si RIGHT asertuite simultan il tratam ca si hazard.
- Noua diagrama nu e ambigua: conditiile de pe arce se exclud reciproc si surprind toate combinatiile de intrare!

Diagrama Ne-ambigua

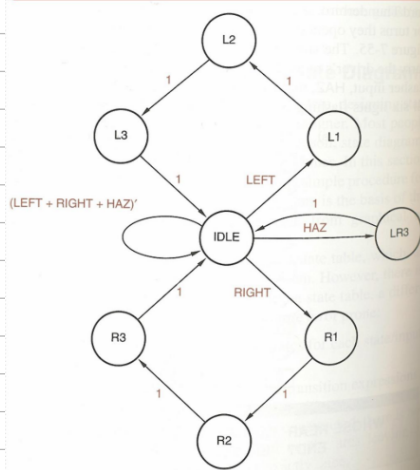- Mutual exclusion:** produs logic intre oricare 2 expresii a tranzitiei pentru oricare 2 arce care pleaca dintr-o stare este 0.
- All inclusion:** suma logica a expresiilor tranzitiilor tuturor arcelor care pleaca dintr-o stare este 1.



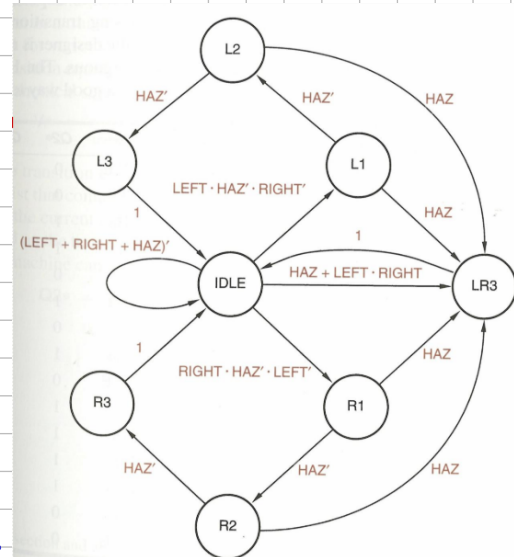- Ar fi de dorit pentru utilizator ca semnalul de hazard sa fie prioritar.
- Adica daca esti intr-o secventa de semnalizare la stanga in starea L1 si HAZ este activ sa treci direct in starea de hazard LR3



State	Q2	Q1	Q0
IDLE	0	0	0
L1	0	0	1
L2	0	1	1
L3	0	1	0
R1	1	0	1
R2	1	1	1
R3	1	1	0
LR3	1	0	0

S	Q2	Q1	Q0	Transition Expression	S*	Q2*	Q1*	Q0*
IDLE	0	0	0	(LEFT + RIGHT + HAZ)'	IDLE	0	0	0
IDLE	0	0	0	LEFT · HAZ' · RIGHT'	L1	0	0	1
IDLE	0	0	0	HAZ + LEFT · RIGHT	LR3	1	0	0
IDLE	0	0	0	RIGHT · HAZ' · LEFT'	R1	1	0	1
L1	0	0	1	HAZ'	L2	0	1	1
L1	0	0	1	HAZ	LR3	1	0	0
L2	0	1	1	HAZ'	L3	0	1	0
L2	0	1	1	HAZ	LR3	1	0	0
L3	0	1	0	1	IDLE	0	0	0
R1	1	0	1	HAZ'	R2	1	1	1
R1	1	0	1	HAZ	LR3	1	0	0
R2	1	1	1	HAZ'	R3	1	1	0
R2	1	1	1	HAZ	LR3	1	0	0
R3	1	1	0	1	IDLE	0	0	0
LR3	1	0	0	1	IDLE	0	0	0

Sinteza

- Model 2 segment;
- Responsabilitatea design-erului este scrierea unei descrieri de automat de stari neambigua;
- Realizata de CAD-uri;
 - Eliminarea tranzitiilor duplicate;

Exemplu 2

- Realizati un automat cu stari finite sincron care are o intrare pe 1 bit, X, si doua iesiri, RdY, HINT. Valoarea iesirii RdY este 1, daca si numai daca $X = 0$, si secventa de valori de intrare pentru X timp de 7 impulsuri de tact succesive a fost "0110111". Iesirea HINT este 1 daca si numai daca intrarea X are o valoare care respecta secventa de mai sus.

- ❑ Acest exemplu se preteaza pentru un automat cu stari finite de tip Mealy.
- ❑ Valoare iesirii RdY depinde de istoria intrarii X (stare) si de valoarea curenta a lui X;
- ❑ Valoarea lui HINT depined de starea curenta si de intrarea X.
- ❑ daca HINT este 0, atunci utilizatorul poate folosi info. pentru a schimba X-ul cu valoare corecta pana la proximal pos edge.

Semnificatie	S	X	
		0	1
Got no valid seq. data	A	B, 01	A, 00
Got "0"	B	B, 00	C, 01
Got "01"	C	B, 00	D, 01
Got "011"	D	E, 01	A, 00
Got "0110"	E	B, 00	F, 01
Got "01101"	F	B, 00	G, 01
Got "011011"	G	E, 00	H, 01
Got "0110111"	H	B, 11	A, 00
S*, RdY HINT			

Exemplu2: secventa unlock

Codificare	S	X	
		0	1
000	A	001, 01	000, 00
001	B	001, 00	010, 01
010	C	001, 00	011, 01
011	D	100, 01	000, 00
100	E	001, 00	101, 01
101	F	001, 00	110, 01
110	G	100, 00	111, 01
111	H	001, 11	000, 00
(Q2_nxt, Q1_nxt, Q0_nxt)*, RDY HINT			

Inlocuirea simbolurilor starilor cu codificarea aferenta

Determinarea logicii aferente calculului noilor stari (minimizare si FF-uri de tip D)

Determinarea logicii aferente calculului iesirii (minimizare)

Realizarea schemei

Realizarea diagramei de stare