

Fie un registru de deplasare spre stanga, cu 4 ranguri Q3Q2Q1Q0, cu incarcare seriala si iesire paralela, care primeste la intrare, in ordine, urmatoarea secventa de biti, dupa reset- 1 (t0), 1 (t1), 0 (t2), 1 (t3). Care va fi valoarea binara stocata in registrul Q3Q2Q1Q0 dupa 3 ciclii de clock:

Select one: a. 1000 **★**b. 0101 **×**

Oc. 0110

to -> 1 0001 t1-> 1 0011 t2->0

0000 SIPO

The correct answer is: 0110

Fie un registru de deplasare spre stanga, cu 5 ranguri Q4Q3Q2Q1Q0, cu incarcare seriala si iesire paralela, care primeste la intrare, in ordine, urmatoarea secventa de biti, dupa reset- 1 (t0), 0 (t1), 1 (t2), 1 (t3), 1 (t4). Care va fi valoarea binara stocata in registrul Q4Q3Q2Q1Q0 dupa 4 ciclii de clock:

Select one:

o a. 01011

o b. 11111

c. 11101 x

od. 00111

to > 0 00010

10000

The correct answer is: 01011